

# Bab 4 Rangkaian Aplikasi Dioda


Memahami karakteristik dioda dan mampu menganalisis rangkaian aplikasi dioda





1. Multiplier
2. Gerbang logika dasar
3. Zener
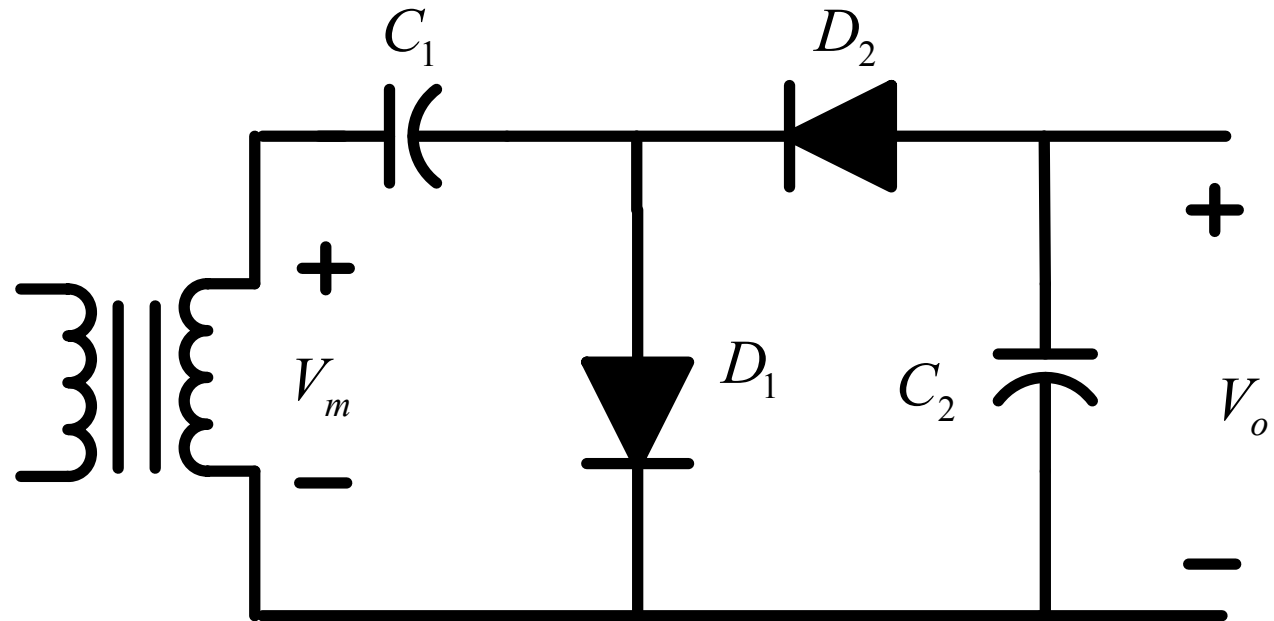
## Rangkaian *Multiplier*


- Rangkaian ini diterapkan pada trafo dengan tegangan puncak yang rendah dimana dapat dinaikkan output tegangan puncak menjadi dua, tiga, empat atau lebih tegangan puncak penyearahannya.



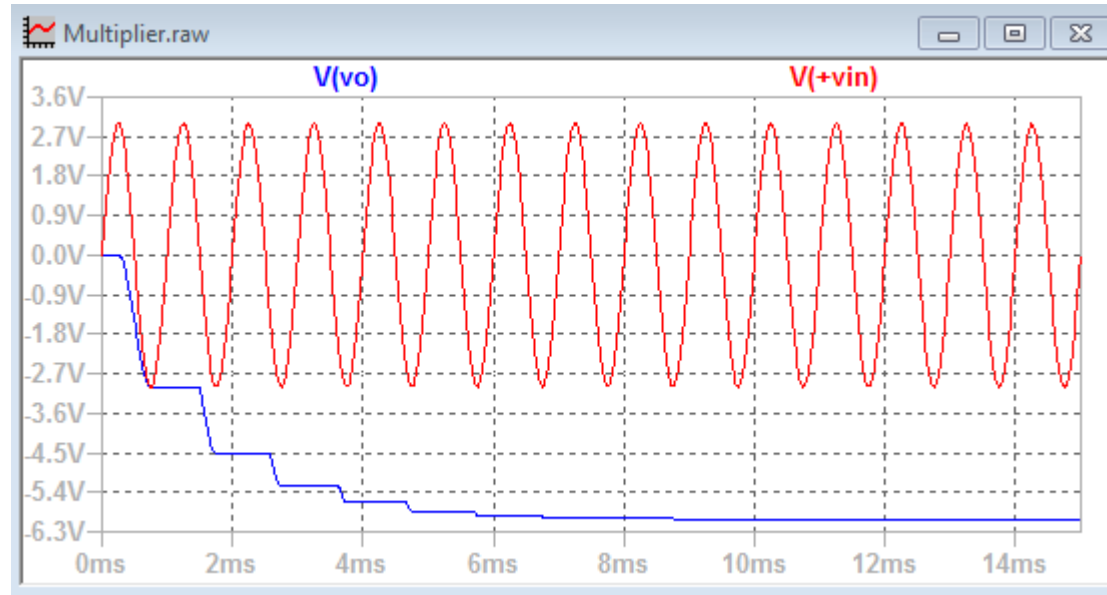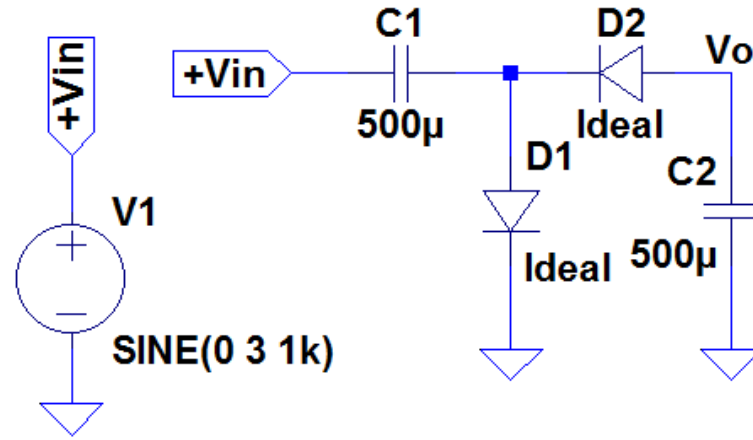


# Gerbang Dasar

- Gerbang OR


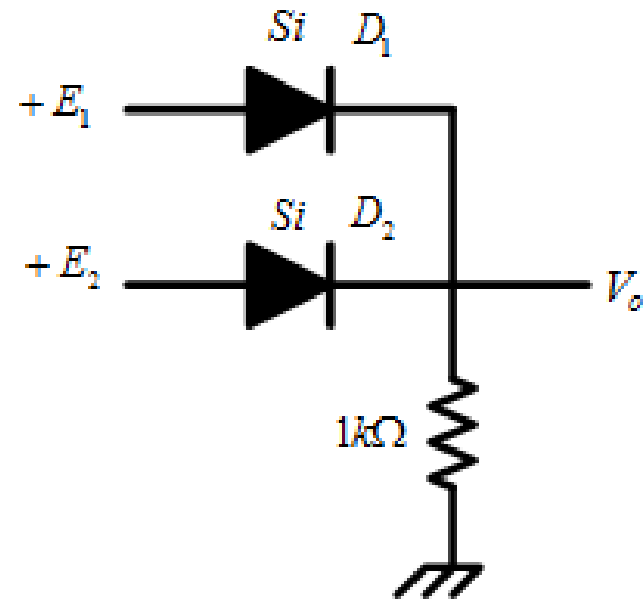


$E_2$	$E_1$	$V_o$
0	0	0
0	+10	+9,3
+10	0	+9,3
+10	+10	+9,3

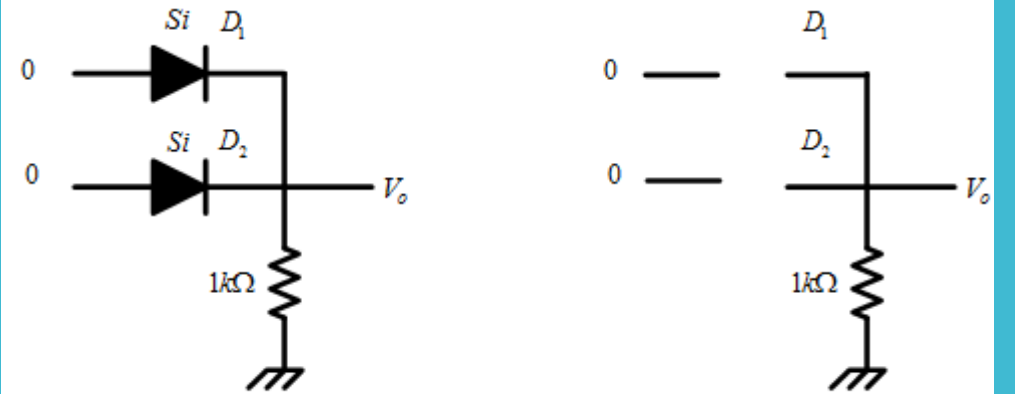


$$V_o = 0$$

$E_2$	$E_1$	$V_o$
0	0	0
0	+10	+9,3
+10	0	+9,3
+10	+10	+9,3

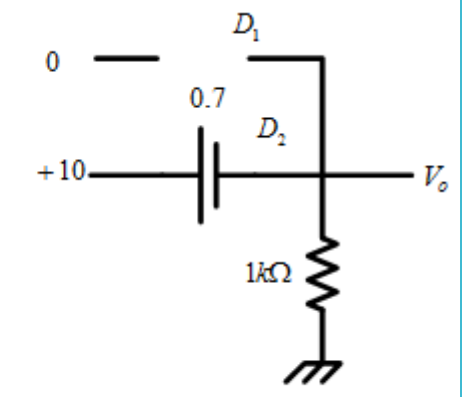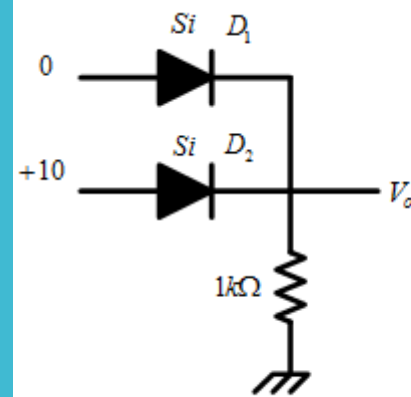



$$V_o = 10 - 0,7 = +9,3V$$

$E_2$	$E_1$	$V_o$
0	0	0
0	+10	+9,3
+10	0	+9,3
+10	+10	+9,3

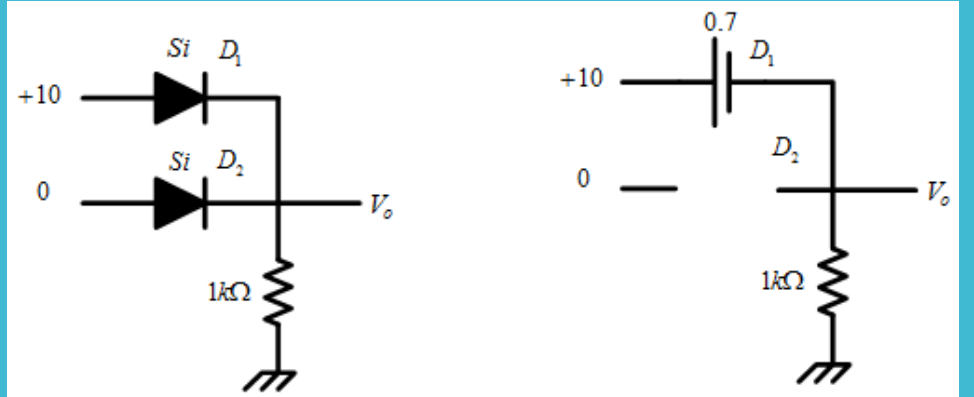



$$V_o = 10 - 0,7 = +9,3\text{V}$$

$E_2$	$E_1$	$V_o$
0	0	0
0	+10	+9,3
+10	0	+9,3
+10	+10	+9,3

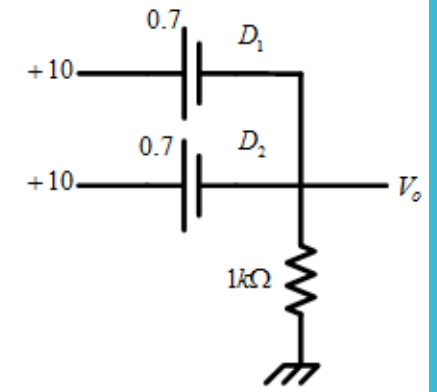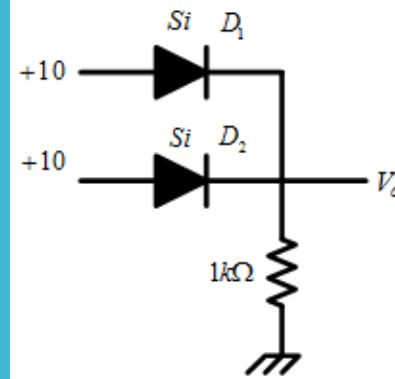




$$V_o = 10 - 0,7 = +9,3V$$



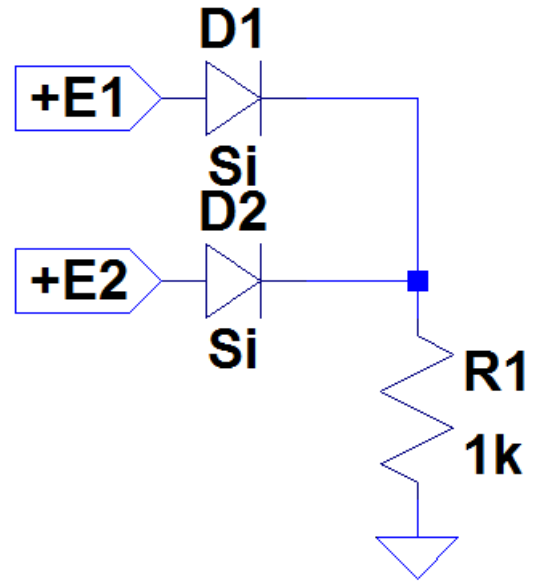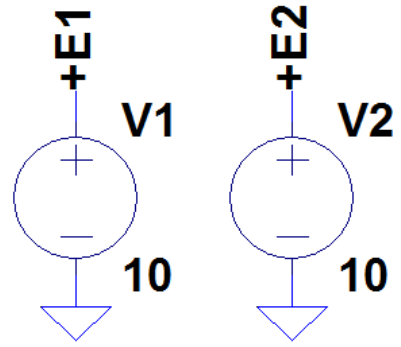


# Gerbang AND

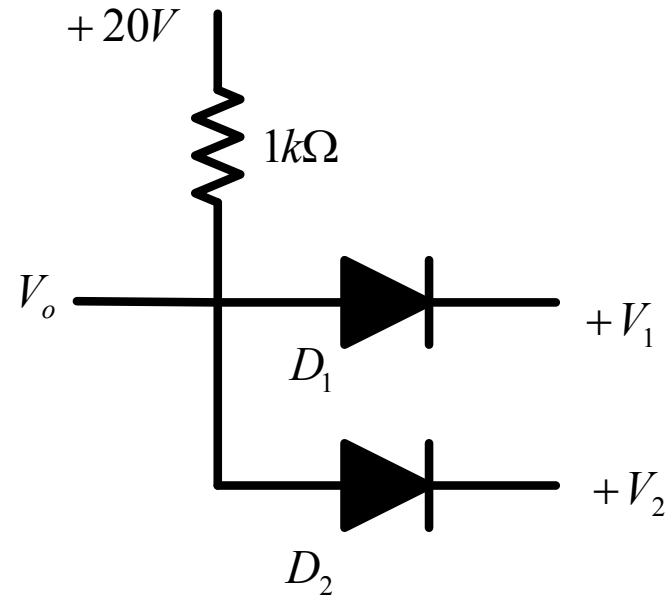

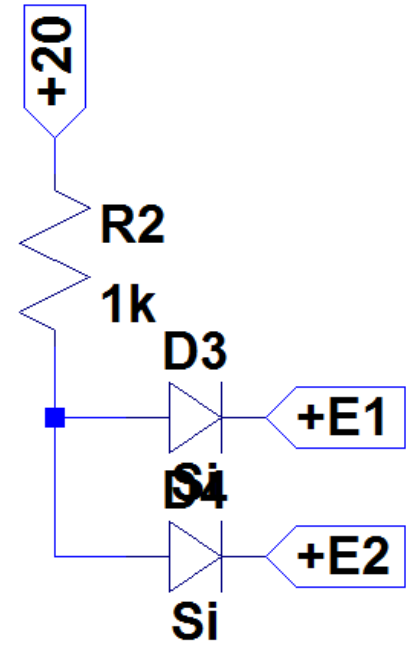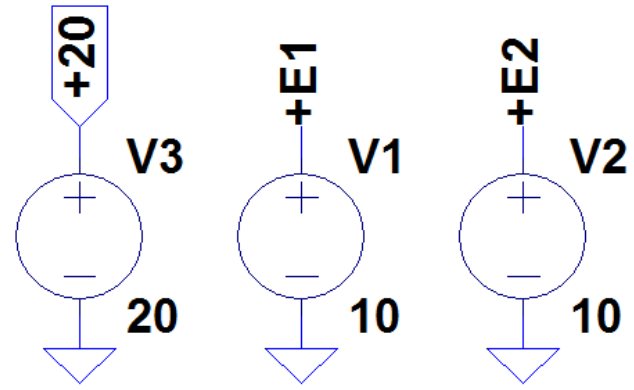

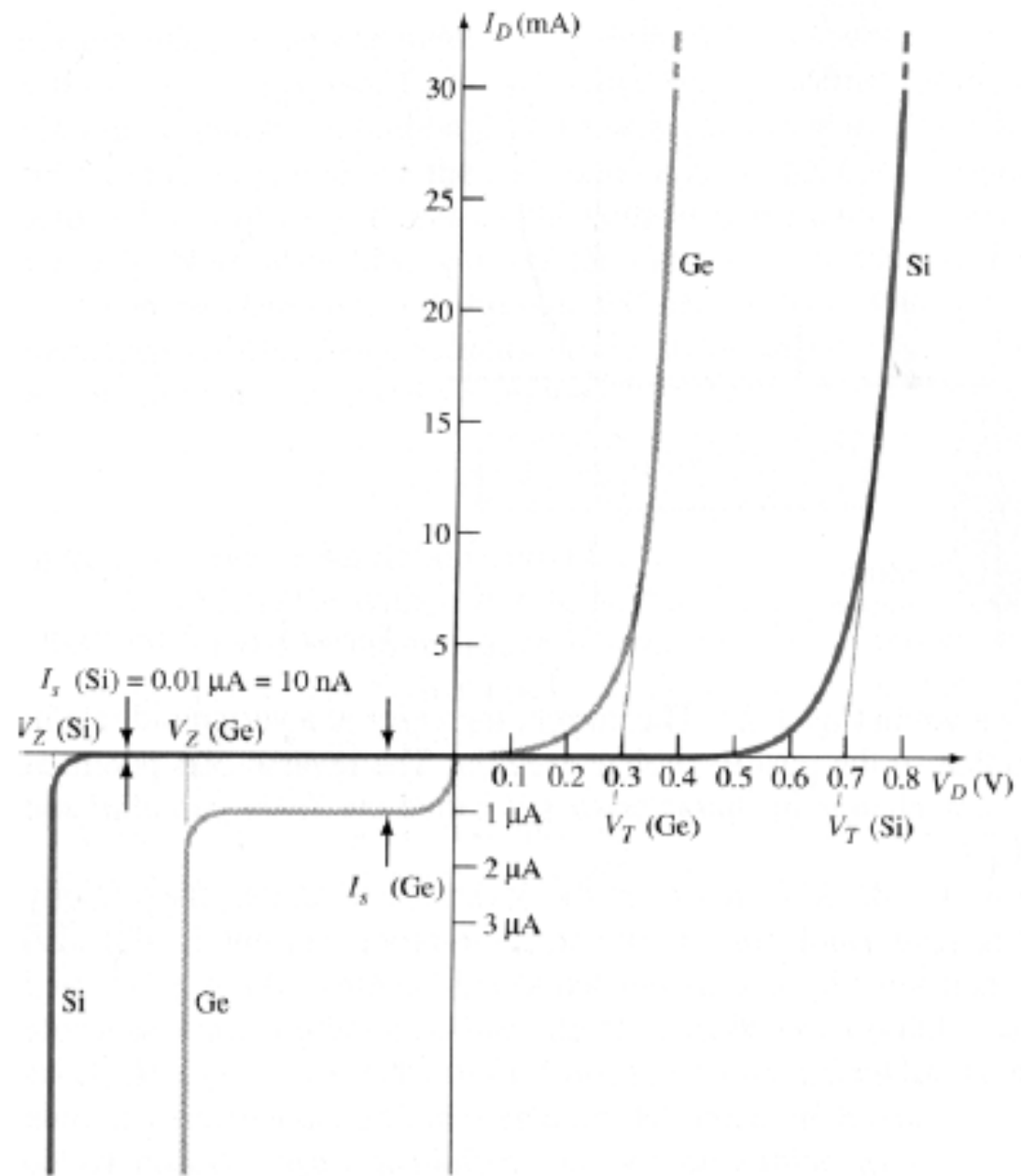
# Dioda Zener


- Potensial prategangan mundur yang menghasilkan perubahan karakteristik secara drastis disebut potensial zener ( $V_z$ ).
- Potensial maksimum dari prategangan mundur sebelum masuk daerah zener disebut *peak inverse voltage* (PIV) atau *peak reverse voltage* (PRV). → tegangan maksimum yang bisa ditahan sebuah dioda



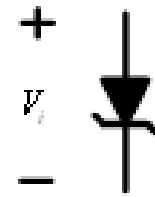
- Pada saat dioda zener mendapatkan prategangan maju atau *forward* bias, jika tegangannya lebih kecil daripada tegangan *threshold*, maka dioda zener tersebut kondisinya "OFF", sedangkan jika tegangannya lebih besar daripada tegangan *threshold*, maka dioda zener tersebut kondisinya "ON" dimana tegangan dioda zener samadengan tegangan *threshold*.



Saat  $V_i \leq V_T$

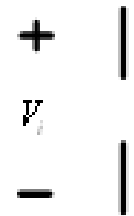


Saat  $V_i > V_T$

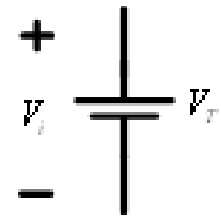

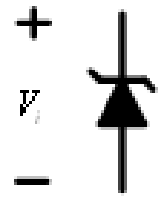- Pada saat dioda zener mendapatkan prategangan mundur atau *reverse* bias, jika tegangannya lebih kecil daripada tegangan zener, maka dioda zener tersebut kondisinya "OFF", sedangkan jika tegangannya lebih besar daripada tegangan zener, maka dioda zener tersebut kondisinya "ON" dimana tegangan dioda zener samadengan tegangan zener.










Saat  $V_i \leq V_Z$







Saat  $V_i > V_Z$

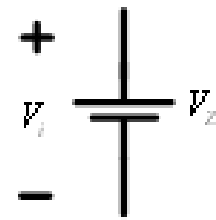

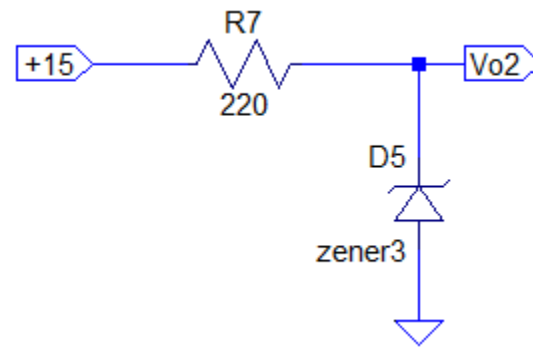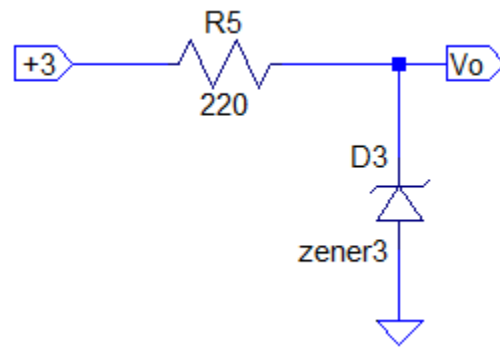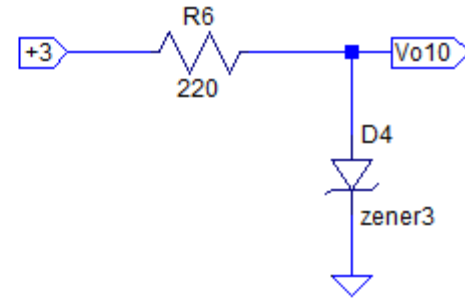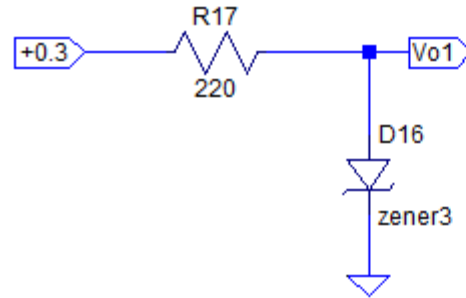
.model zener3 D (Rs=0 VJ=0.7 BV=10 IBV=5mA)



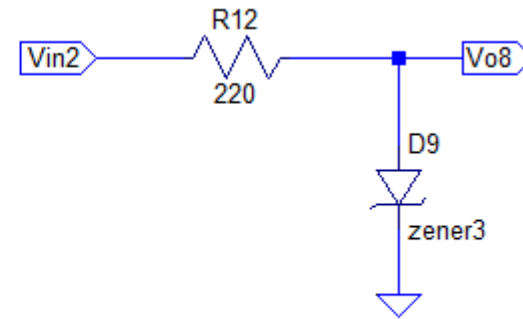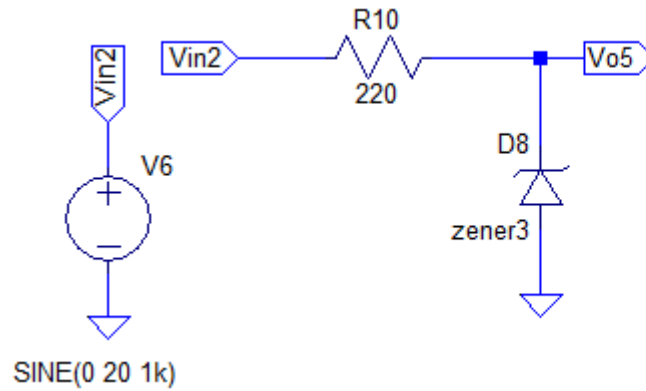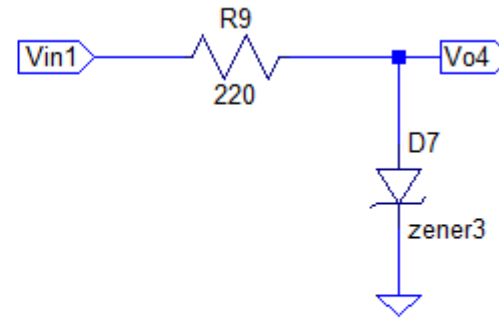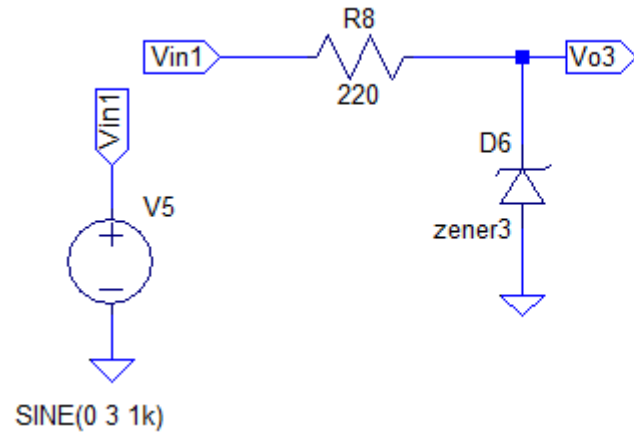
.model zener3 D (Rs=0 VJ=0.7 BV=10 IBV=5mA)



Dioda zener sebagai regulator tegangan

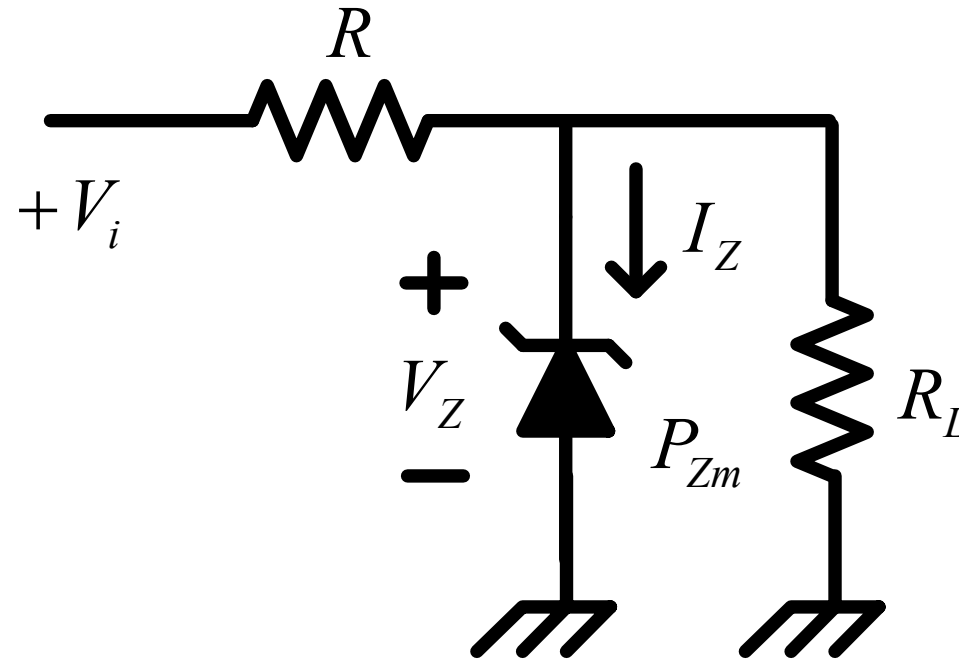

$V_i$  dan  $R$  tetap

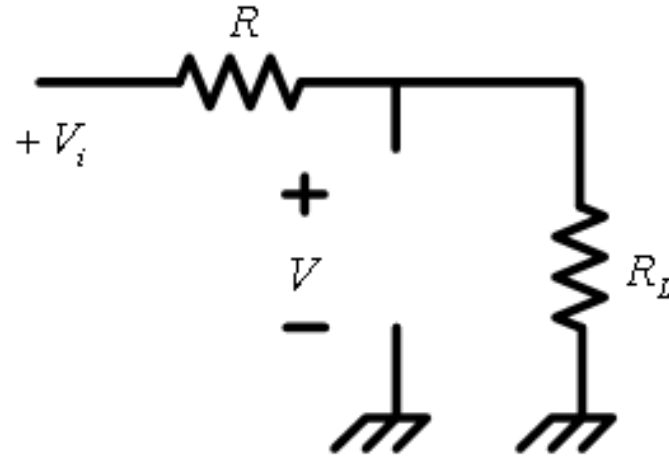


$$V = \frac{R_L}{R_L + R} V_i$$

Jika  $V \geq V_z \rightarrow$  dioda zener "ON"

Jika  $V < V_z \rightarrow$  dioda zener "OFF"


Jika kondisi dioda zener "OFF" maka :

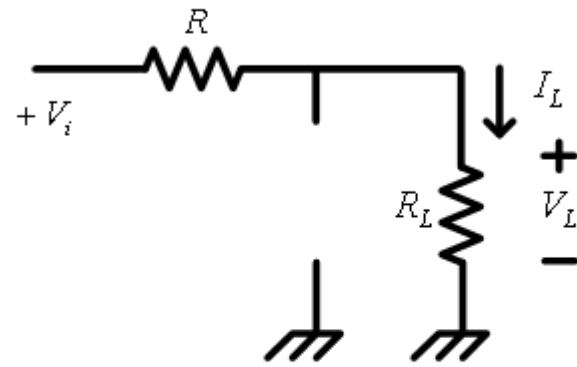

$$V_L = \frac{R_L}{R_L + R} V_i$$

$$I_L = \frac{V_i}{R_L + R}$$

Jika kondisi dioda zener "ON" maka :

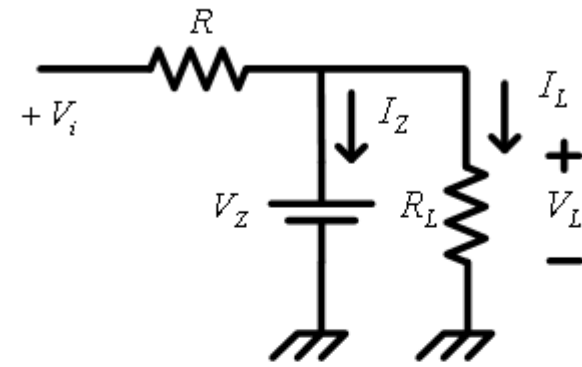

$$V_L = V_Z$$


$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L}$$

$$I_Z = \frac{V_i - V_Z}{R} - I_L$$

$$P_Z = V_Z I_Z$$

dimana  $P_Z \leq P_{Zm}$

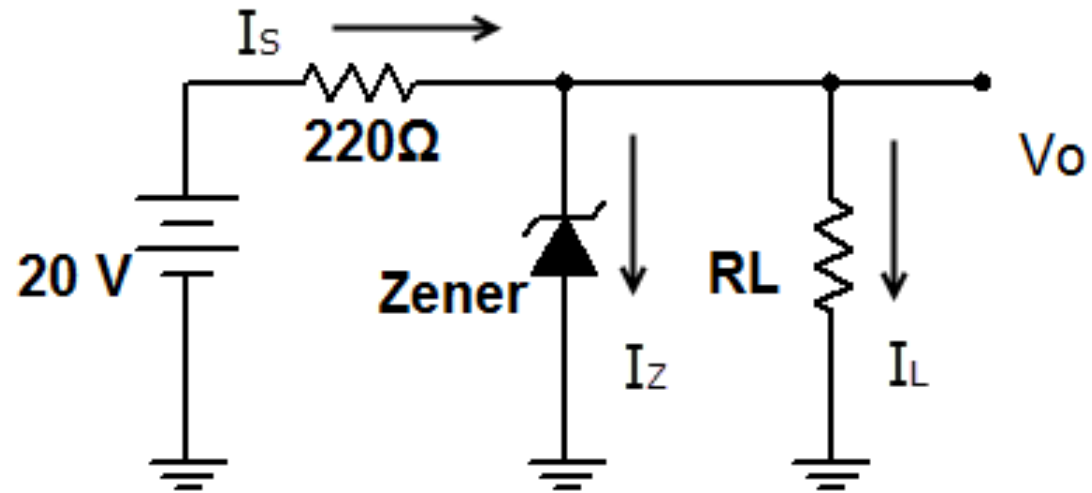Jika  $V_z = 10\text{ V}$  dan  $P_{z\max} = 400\text{ mW}$ , hitung setiap parameter jika  $R_L = 180\text{ Ohm}$  dan  $270\text{ Ohm}$



$V_i$  tetap,  $R_L$   
berubah-ubah

$$V_L = V_Z = \frac{R_L}{R_L + R} V_i$$

$$V_L (R_L + R) = R_L V_i$$

$$R_L = \frac{V_L}{V_i - V_L} R$$

Beban yang kecil  $R_L$  menyebabkan tegangan yang melintasinya pun kecil, sehingga jika lebih kecil dari  $V_Z$  menyebabkan dioda "OFF", maka nilai resistansi beban minimumnya :

$$R_{L\min} = \frac{V_L}{V_i - V_L} R = \frac{V_Z}{V_i - V_Z} R$$

$$I_{L\max} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_{L\min}}$$



Saat dioda "ON" :

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_i - V_Z}{R}$$

$I_Z = I_R - I_L \rightarrow$  dimana  $I_{zmin}$  saat  $I_{Lmax}$  dan  $I_{zmax}$  saat  $I_{Lmin}$

$I_{Lmin} = I_R - I_{Zm} \rightarrow$  dimana  $I_{zm}$  adalah arus maksimum dioda zener pada datasheet

$$R_{Lmax} = \frac{V_Z}{I_{Lmin}}$$

## Vi Berubah- ubah dan RL Tetap

Supaya dioda "ON"  $V_i$  harus besar, maka nilai minimum  $V_i$  :

$$V_L = V_Z = \frac{R_L}{R_L + R} V_i$$

$$V_{i\min} = \frac{R_L + R}{R_L} V_Z$$

Maksimum nilai  $V_i$  dibatasi oleh arus maksimum dioda zener  $I_{Zm}$

$$I_{Zm} = I_R - I_L$$

$$I_{R\max} = I_{Zm} + I_L$$

$$V_{i\max} = V_{R\max} + V_Z$$

$$V_{i\max} = I_{R\max} R + V_Z$$