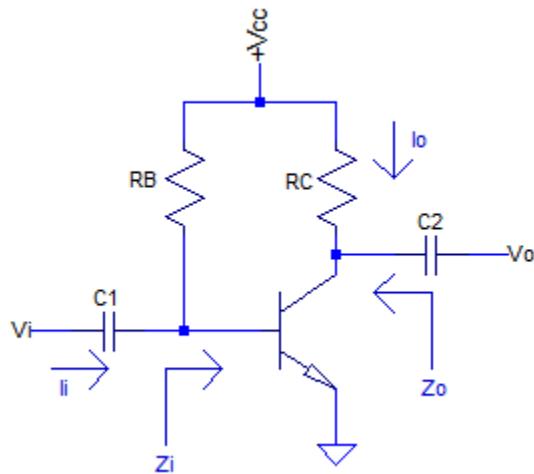


## BAB VII ANALISIS SINYAL KECIL BJT


### 6.1 Model $r_e$
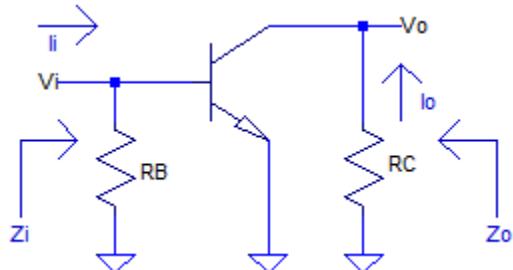
#### 6.1.1 Konfigurasi Common - Emitter Prategangan Tetap




Gambar 6.1 CE prategangan tetap

Analisis ac : (dimana sumber DC diganti tahanan dalam idealnya dan komponen kapasitor sangat besar/*short circuit*)



Model  $r_e$  (abaikan  $r_o$ ) :

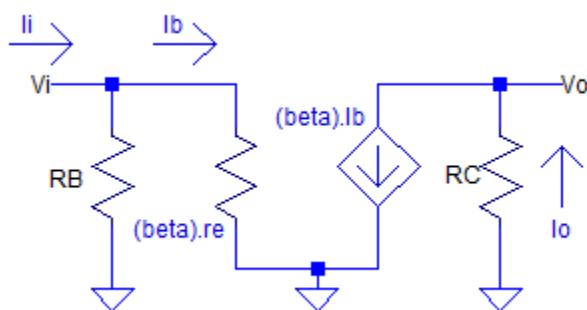

*Impedansi Input*

$$Z_i = R_B // \beta r_e$$

### *Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


### *Penguatan Tegangan ( $A_v$ )*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b R_C}{\beta r_e I_b} = -\frac{R_C}{r_e} \rightarrow \text{perubahan phasa } 180^\circ \text{ antara input dan output.}$$

### *Penguatan Arus ( $A_i$ )*

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{\frac{R_B + \beta r_e}{R_B} I_b} = \frac{\beta}{1 + \beta r_e / R_B}$$

Model  $r_e$  dengan nilai  $r_o$  :

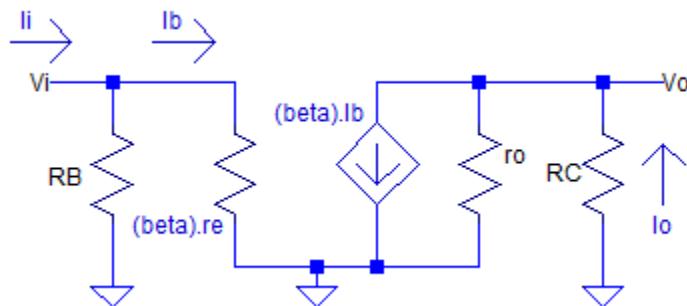


$$Z_i = R_B // \beta r_e$$

$$Z_o = R_C // r_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b R_C // r_o}{\beta r_e I_b} = -\frac{R_C // r_o}{r_e}$$


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = \frac{r_o \beta}{r_o + R_C} \frac{R_B}{R_B + \beta r_e}$$

### 6.1.2 Konfigurasi Pembagi Tegangan

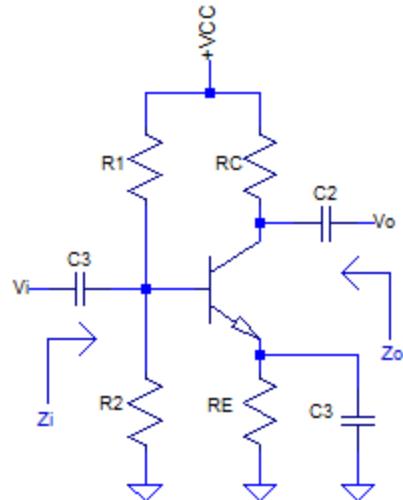

Gambar 6.2 CE pembagi tegangan

Model  $r_e$  (abaikan  $r_o$ ) :

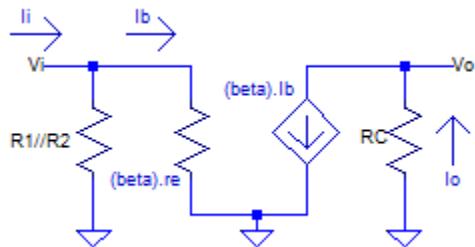

*Impedansi Input*

$$Z_i = R_1 // R_2 // \beta r_e$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


*Penguatan Tegangan ( $A_v$ )*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b R_C}{\beta r_e I_b} = -\frac{R_C}{r_e} \rightarrow \text{perubahan phasa } 180^\circ \text{ antara input dan output.}$$

*Penguatan Arus ( $A_i$ )*


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{\frac{R_1 // R_2 + \beta r_e}{R_1 // R_2} I_b} = \frac{\beta}{1 + \frac{\beta r_e}{R_1 // R_2}}$$

### 6.1.3 Konfigurasi *Common - Emitter* dengan Prategangan *Emittor*

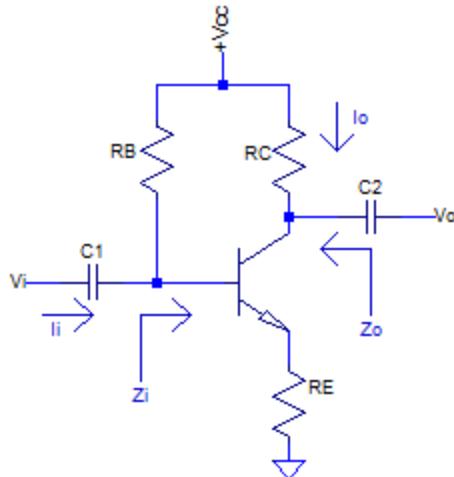

Gambar 6.3 CE prategangan *emitter*

Model  $r_e$  (abaikan  $r_o$ ) :

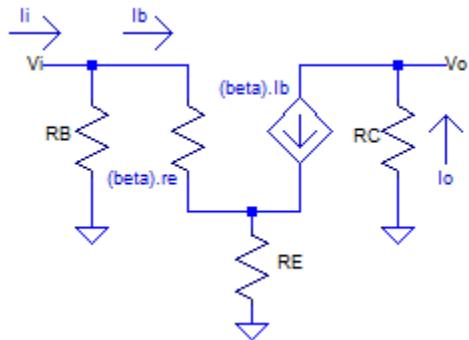

*Impedansi Input*

$$Z_i = R_B // Z_b$$

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = \beta r_e + (1 + \beta)R_E$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


*Penguatan Tegangan ( $A_v$ )*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b R_C}{I_b Z_b} = -\frac{\beta R_C}{Z_b} \rightarrow \text{perubahan phasa } 180^\circ \text{ antara input dan output.}$$

*Penguatan Arus ( $A_i$ )*


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = \beta \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

## Bypass Kapasitor

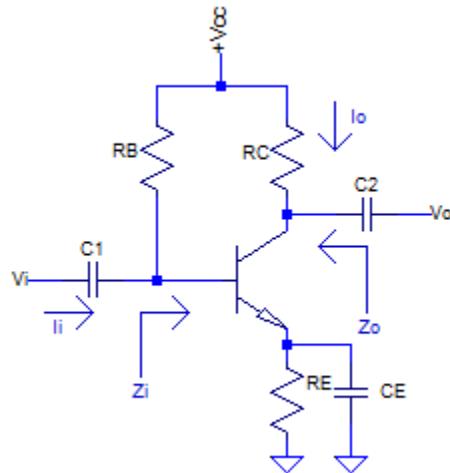

Gambar 6.4 Bypass kapasitor

Model  $r_e$  (abaikan  $r_o$ ) :

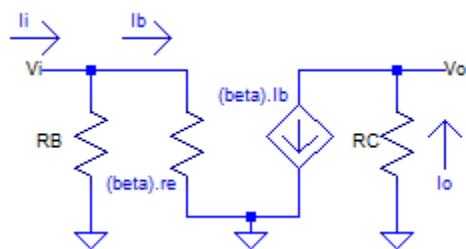

*Impedansi Input*

$$Z_i = R_B // \beta r_e$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


*Penguatan Tegangan ( $A_v$ )*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta I_b R_C}{\beta r_e I_b} = -\frac{R_C}{r_e} \rightarrow \text{perubahan phasa } 180^\circ \text{ antara input dan output.}$$

*Penguatan Arus ( $A_i$ )*


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\beta I_b}{R_B + \beta r_e I_b} = \frac{\beta}{1 + \beta r_e / R_B}$$

### 6.1.4 Konfigurasi Emitter Follower

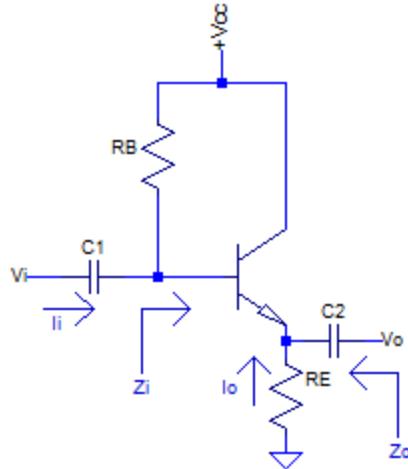

Gambar 6.5 Emitter follower

Model  $r_e$  (abaikan  $r_o$ ) :

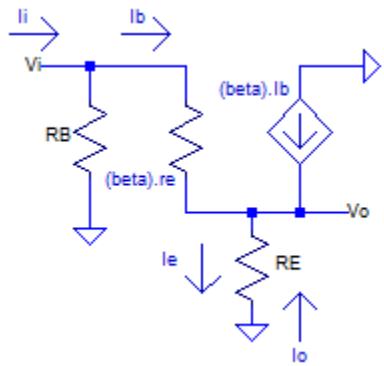


*Impedansi Input*

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = \frac{I_b \beta r_e + (I_b + I_c) R_E}{I_b} = \beta r_e + (1 + \beta) R_E$$

$$Z_i = R_B // Z_b$$

*Impedansi Output*
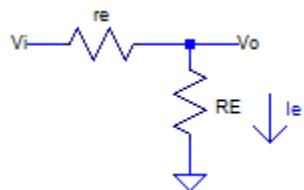
$$I_e = (1 + \beta) I_b = (1 + \beta) \frac{V_i}{Z_b} = \frac{(1 + \beta)}{\beta r_e + (1 + \beta) R_E} V_i = \frac{1}{\frac{\beta r_e}{(1 + \beta)} + R_E} V_i = \frac{1}{r_e + R_E} V_i$$



Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_E // r_e$$


Penguatan Tegangan ( $A_v$ )

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e}$$

Penguatan Arus ( $A_i$ )


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-I_e}{I_i} = -(1 + \beta) \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

### 6.1.5 Konfigurasi Common - Base

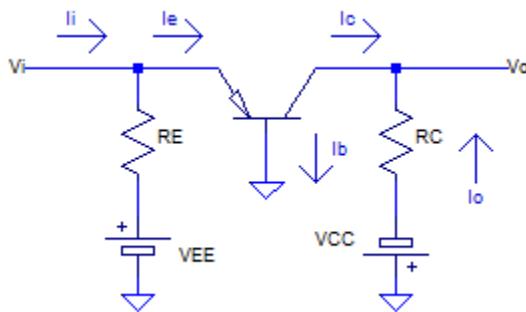

Gambar 6.6 Common base

Model  $r_e$  (abaikan  $r_o$ ) :

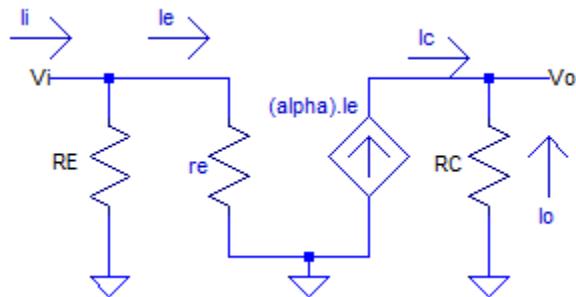

Impedansi Input

$$Z_i = R_E // r_e$$

Impedansi Output

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


Penguatan Tegangan ( $A_v$ )

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_o R_C}{I_e r_e} = \frac{I_c R_C}{I_e r_e} = \frac{\alpha I_e R_C}{I_e r_e} = \frac{\alpha R_C}{r_e}$$

Penguatan Arus ( $A_i$ )


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-I_c}{I_i} = -\alpha \frac{R_E}{R_E + r_e}$$

### 6.1.6 Konfigurasi Collector – Umpan Balik

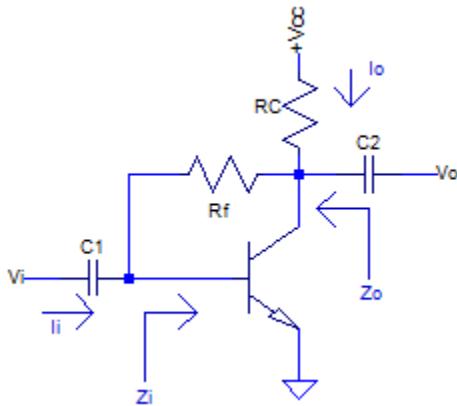

Gambar 6.7 Collector umpan balik

Model  $r_e$  (abaikan  $r_o$ ) :

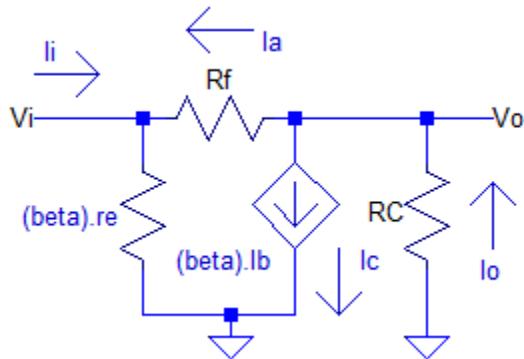

Penguatan Tegangan ( $A_v$ )

$$I_o = I_C + I' = \beta I_b + I'$$

Asumsi  $\beta I_b \gg I'$ , maka :  $I_o \approx \beta I_b$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_o R_C}{V_i} = \frac{-\beta I_b R_C}{V_i} = \frac{-\beta \left( \frac{V_i}{\beta r_e} \right) R_C}{V_i} = -\frac{R_C}{r_e}$$

Penguatan Arus ( $A_i$ )

$$-V_o + V_{R_f} + V_i = 0$$

$$I_o R_C + I' R_f + I_b \beta r_e = 0 \Rightarrow I_o R_C + (I_b - I_i) R_f + I_b \beta r_e = 0$$

dengan menggunakan  $I_o \approx \beta I_b$ , maka :

$$I_o R_C + \left( \frac{I_o}{\beta} - I_i \right) R_f + \frac{I_o}{\beta} \beta r_e = 0$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{R_f}{R_C + \frac{R_f}{\beta} + r_e} = \frac{\beta R_f}{R_f + \beta(R_C + r_e)}$$

dengan mengabaikan  $\beta r_e$ , maka :

$$A_i = \frac{\beta R_f}{R_f + \beta R_C}$$

$\beta R_C >> R_f$  :

$$A_i = \frac{R_f}{R_C}$$

*Impedansi Input*

$$I_b = I_i + I' = I_i + \frac{V_o - V_i}{R_f}$$

$$asumsi : V_o >> V_i \Rightarrow I_b \approx I_i + \frac{V_o}{R_f}$$

$$V_i = I_b \beta r_e = \left( I_i + \frac{V_o}{R_f} \right) \beta r_e = \left( I_i + \frac{A_v V_i}{R_f} \right) \beta r_e$$


$$V_i \left( 1 - \frac{A_v V_i}{R_f} \beta r_e \right) = I_i \beta r_e \Rightarrow Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{\beta r_e}{\left( 1 - \frac{A_v}{R_f} \beta r_e \right)}$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.


$$Z_o = R_C // R_f$$

### 6.1.7 Konfigurasi Collector - Umpan Balik Lainnya

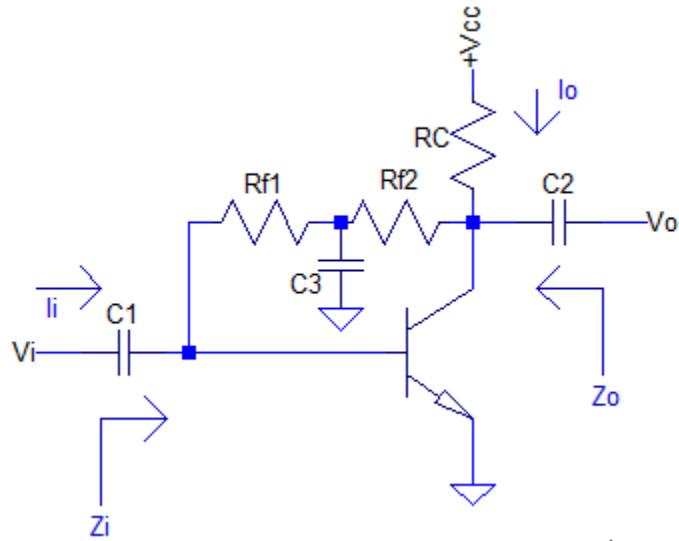

Gambar 6.8 Collector umpan balik lainnya

Model  $r_e$  (abaikan  $r_o$ ) :

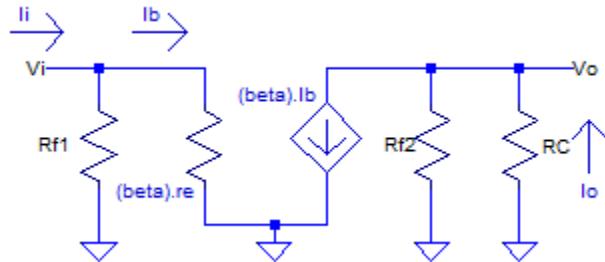

*Impedansi Input*

$$Z_i = R_{f1} // \beta r_e$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C // R_{f2}$$

*Penguatan Tegangan ( $A_v$ )*


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_o R_C}{\beta r_e I_b} = \frac{-R_{f2}}{R_{f2} + R_C} \beta I_b \frac{1}{\beta r_e I_b} = \frac{-R_{f2}}{(R_{f2} + R_C) r_e}$$

*Penguatan Arus ( $A_i$ )*

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{R_{f2}}{R_{f2} + R_C} \frac{\beta I_b}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = \frac{R_{f2}}{R_{f2} + R_C} \beta \frac{R_{f1}}{R_{f1} + \beta r_e}$$

## 6.2 Model Ekivalen Hybrid


### 6.2.1 Konfigurasi Common - Emitter Prategangan Tetap

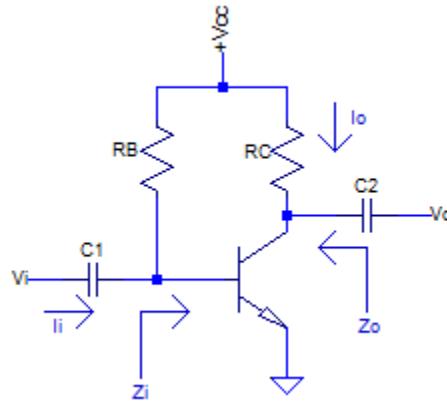

Gambar 6.9 CE prategangan tetap

Analisis ac : (dimana sumber DC diganti tahanan dalam idealnya dan komponen kapasitor sangat besar/*short circuit*)

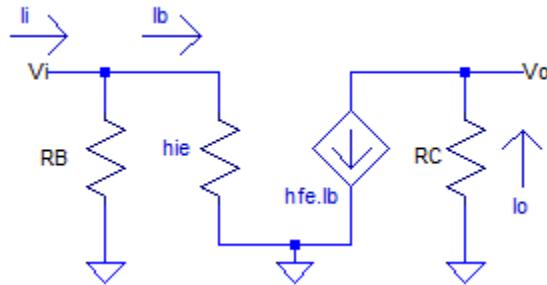Model ekivalen hybrid (abaikan  $h_{oe}$ ) :



*Impedansi Input*

$$Z_i = R_B // h_{ie}$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


*Penguatan Tegangan ( $A_v$ )*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fe} I_b R_C}{h_{ie} I_b} = \frac{-h_{fe} R_C}{h_{ie}} \rightarrow \text{perubahan phasa } 180^\circ \text{ antara input dan output.}$$

*Penguatan Arus ( $A_i$ )*

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fe} I_b}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = h_{fe} \frac{R_B}{R_B + h_{ie}} = \frac{h_{fe}}{1 + \frac{h_{ie}}{R_B}}$$

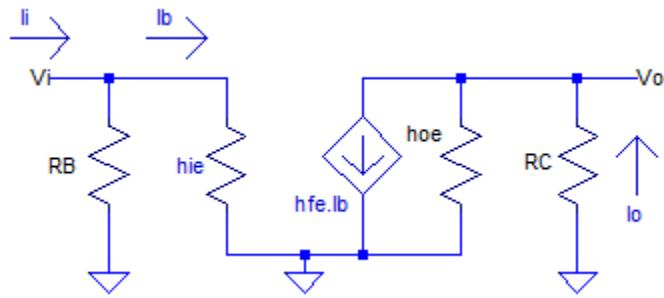Model ekivalen hybrid dengan nilai  $h_{oe}$  :




$$Z_i = R_B // h_{ie}$$

$$Z_o = R_C // \frac{1}{h_{oe}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_o R_C}{I_b h_{ie}} = \frac{-\frac{1}{h_{oe}} h_{fe} I_b R_C}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C} = \frac{-\frac{1}{h_{oe}} h_{fe} R_C}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C}$$


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{\frac{1}{h_{oe}} h_{fe} I_b}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C} \frac{R_B}{R_B + h_{ie}} = \frac{\frac{1}{h_{oe}} h_{fe} R_B}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C} \frac{R_B + h_{ie}}{R_B + h_{ie}}$$

### 6.2.2 Konfigurasi Pembagi Tegangan

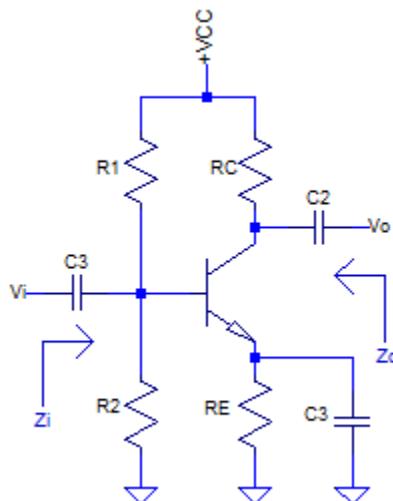

Gambar 6.10 CE pembagi tegangan

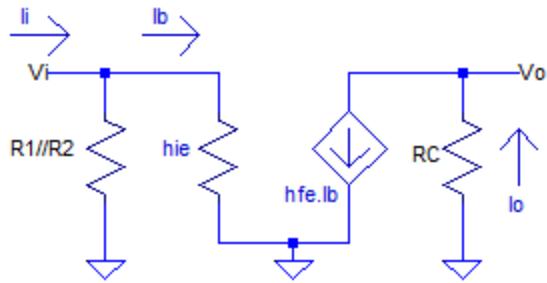Model ekivalen hybrid (abaikan  $h_{oe}$ ) :



*Impedansi Input*

$$Z_i = R_1 // R_2 // h_{ie}$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


*Penguatan Tegangan (A<sub>v</sub>)*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_o R_C}{h_{ie} I_b} = -\frac{h_{fe} I_b R_C}{h_{ie} I_b} = -\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}}$$

*Penguatan Arus (A<sub>i</sub>)*


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fe} I_b}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = h_{fe} \frac{R_1 // R_2}{R_1 // R_2 + h_{ie}}$$

### 6.2.3 Konfigurasi *Common – Emitter* dengan Prategangan *Emittor*

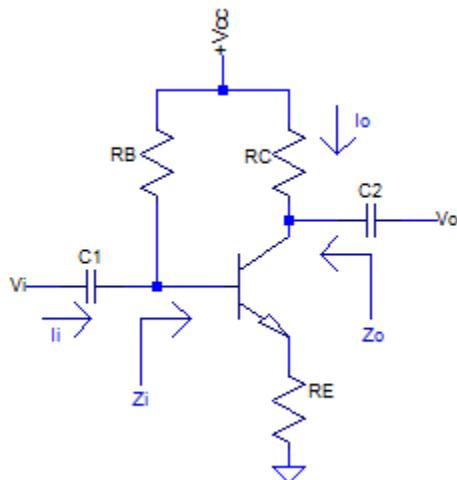

Gambar 6.11 CE prategangan *emitter*

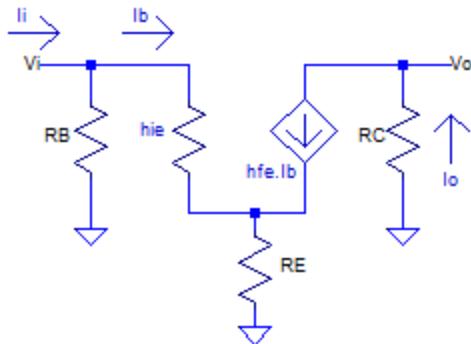Model ekivalen hybrid (abaikan h<sub>oe</sub>) :



*Impedansi Input*

$$Z_i = R_B // Z_b$$

$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = h_{ie} + (1 + h_{fe})R_E$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


*Penguatan Tegangan (A\_v)*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_o R_C}{h_{ie} I_b + R_E (I_b + h_{fe} I_b)} = \frac{-h_{fe} I_b R_C}{h_{ie} I_b + R_E (I_b + h_{fe} I_b)} = \frac{-h_{fe} R_C}{h_{ie} + R_E (1 + h_{fe})}$$

*Penguatan Arus (A\_i)*


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fe} I_b}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = h_{fe} \frac{R_B}{R_B + Z_b}$$

#### 6.2.4 Konfigurasi Common - Base

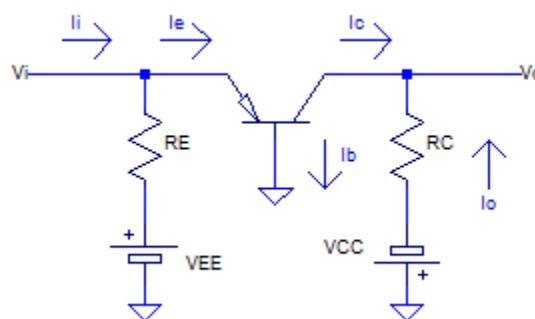

Gambar 6.12 Common base

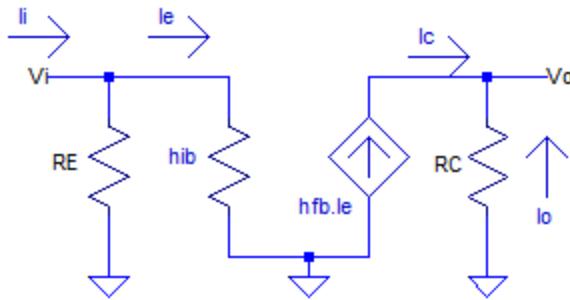Model ekivalen hybrid (abaikan  $h_{oe}$ ) :



*Impedansi Input*

$$Z_i = R_E // h_{ib}$$

*Impedansi Output*

Set sinyal input samadengan nol, sehingga arus pada basis juga samadengan nol maka nilai arus tak bebasnya samadengan nol atau open circuit.

$$Z_o = R_C$$


*Penguatan Tegangan (Av)*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_o R_C}{I_e h_{ib}} = \frac{-h_{fb} I_e R_C}{I_e h_{ib}} = \frac{-h_{fb} R_C}{h_{ib}}$$

*Penguatan Arus (Ai)*

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_{fb} I_e}{I_e} \frac{I_e}{I_i} = h_{fb} \frac{R_E}{R_E + h_{ib}}$$

### 6.3 Model Lengkap Ekivalen Hybrid

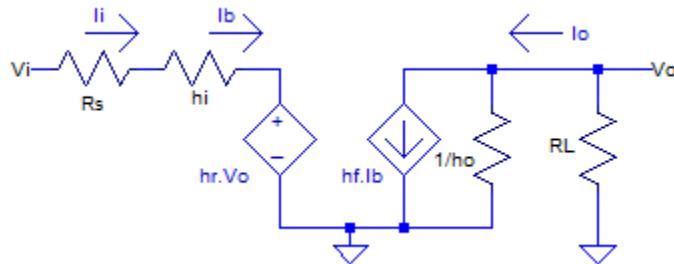

Gambar 6.13 Ekivalen hybrid lengkap

*Penguatan Arus*

$$I_o = I + h_f I_b = \frac{V_o}{1/h_o} + h_f I_i = \frac{-I_o R_L}{1/h_o} + h_f I_i = -I_o h_o R_L + h_f I_i$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{h_f}{1 + h_o R_L}$$

*Penguatan Tegangan*

$$V_i = h_i I_i + h_r V_o = h_i \frac{(1+h_o R_L)}{h_f} I_o + h_r V_o$$

$$I_o = -\frac{V_o}{R_L}$$

$$V_i = -h_i \frac{(1+h_o R_L)}{h_f} \frac{V_o}{R_L} + h_r V_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{h_f R_L}{h_i + (h_i h_o - h_r h_f) R_L}$$

*Impedansi Input*

$$V_i = h_i I_i + h_r V_o = h_i I_i - h_r I_o R_L = h_i I_i - h_r A_i I_i R_L$$

$$A_i = \frac{h_f}{1 + h_o R_L}$$

$$Z_i = h_i - \frac{h_r R_L h_f}{1 + h_o R_L}$$

*Impedansi Output*

$$I_i = \frac{V_s - h_r V_o}{R_s + h_i}$$


$$\text{Set input } V_s = 0, \text{ maka } I_i = -\frac{h_r V_o}{R_s + h_i}$$

$$I_o = h_f I_b + I = h_f I_i + \frac{V_o}{\cancel{1/h_o}} = h_f I_i + V_o h_o = -h_f \frac{h_r V_o}{R_s + h_i} + V_o h_o$$

$$Z_o = \frac{V_o}{I_o} = \frac{1}{h_o - \frac{h_f h_r}{R_s + h_i}}$$

**Latihan Soal :**

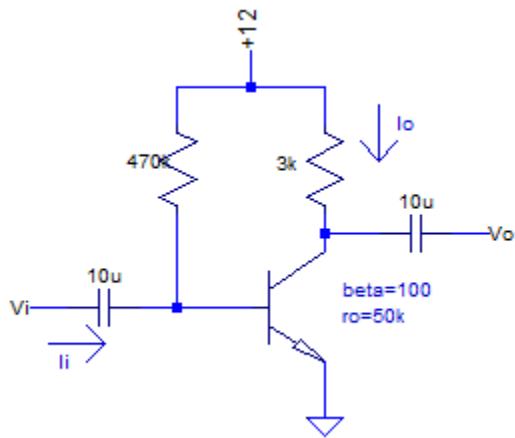1. Tentukan  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $A_v$ ,  $A_i$  !




Jawaban :

Analisis DC :

$$I_B = \frac{12 - 0,7}{470k} = 0,024mA$$
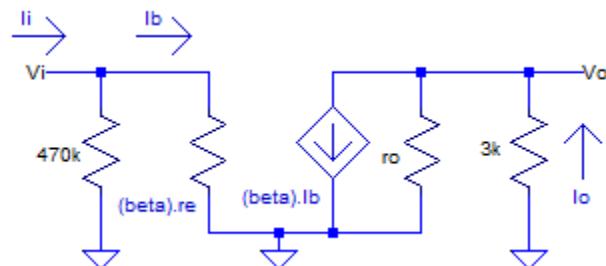
$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{(1+\beta)I_B} = \frac{26mV}{(1+100)0,024mA} = 10,71\Omega$$




$$Z_i = 470k // \beta r_e = 470k // 100 \cdot 10,71 = 470k // 1,07k = 1,069k$$

$$Z_o = r_o // 3k = 50k // 3k = 2,83k$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-3kI_o}{I_b \beta r_e} = \frac{-r_o}{r_o + 3k} \frac{I_b \beta 3k}{I_b \beta r_e} = \frac{-50k}{50k + 3k} \frac{3k}{10,71} = -264,26$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{r_o}{r_o + 3k} \frac{I_b \beta}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = \frac{\beta r_o}{r_o + 3k} \frac{470k}{470k + \beta r_e} = 94,125$$

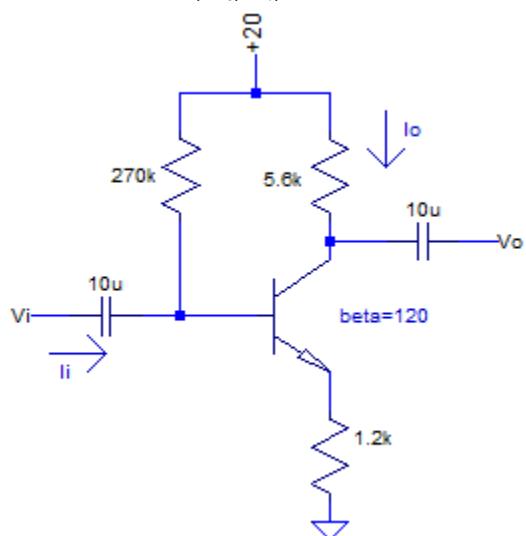2. Tentukan  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $A_v$ ,  $A_i$  !




Jawaban :

Analisis DC :

$$I_B = \frac{12 - 0,7}{270k + (1 + \beta)1,2k} = 0,0465mA$$
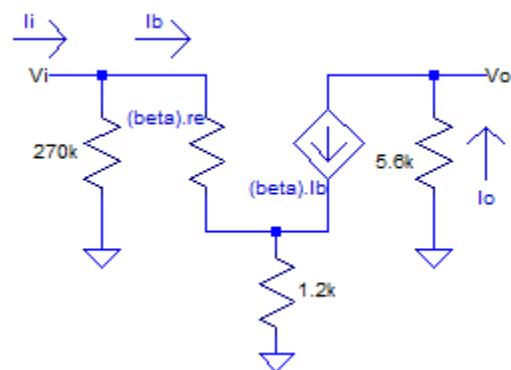
$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{(1 + \beta)I_B} = \frac{26mV}{(1 + 120)0,0465mA} = 4,623\Omega$$



$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = \frac{\beta r_e I_b + (1+\beta)I_b 1,2k}{I_b} = \beta r_e + (1+\beta)1,2k = 120,4,623 + 121,1,2k = 145,75k$$


$$Z_i = 270k // Z_b = 270k // 145,75k = 94,66k$$

$$Z_o = 5,6k$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-5,6kI_o}{0,626kI_b + 1,2k(1+\beta)I_b} = \frac{-5,6\beta I_b}{0,626kI_b + 1,2k(1+\beta)I_b} = -4,61$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{120I_b}{\frac{V_i}{270k} + I_b} = \frac{120I_b}{\frac{Z_b I_b}{270k} + I_b} = 77,93$$

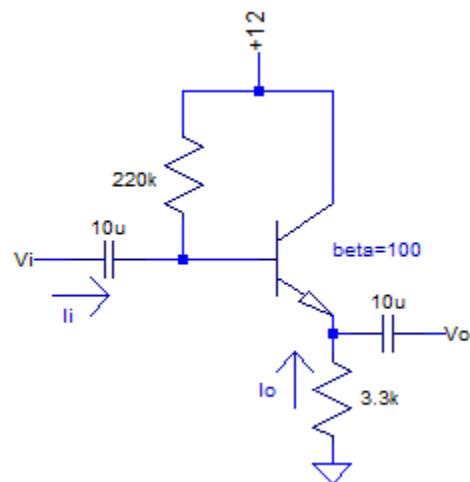3. Tentukan  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $A_v$ ,  $A_i$  !




Jawaban :

Analisis DC :

$$I_B = \frac{12 - 0,7}{220k + (1+\beta)3,3k} = 0,0204mA$$

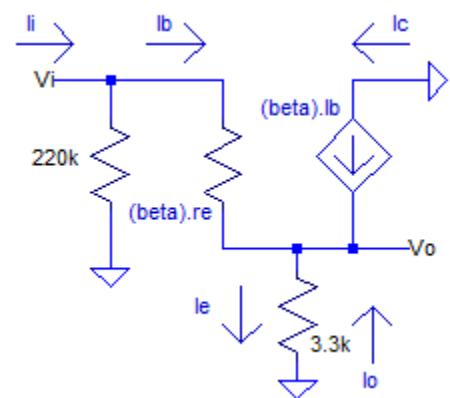
$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = \frac{26mV}{(1+\beta)I_B} = \frac{26mV}{(1+120)0,0204mA} = 12,61\Omega$$



$$Z_b = \frac{V_i}{I_b} = \frac{\beta r_e I_b + (1+\beta) I_b 3,3k}{I_b} = \beta r_e + (1+\beta) 3,3k = 334,561k$$

$$Z_i = 220k // Z_b = 220k // 334,561k = 132,72k$$
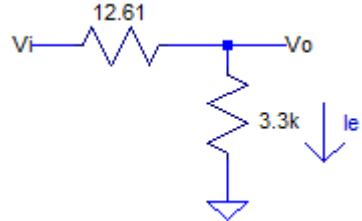
$$I_e = (1+\beta)I_b = (1+\beta) \frac{V_i}{Z_b} = (1+\beta) \frac{V_i}{\beta r_e + (1+\beta)R_E} = \frac{V_i}{R_E + r_e}$$



Set tegangan input samadengan nol.

$$Z_o = r_e // R_E = 12,61 // 3,3k = 2,62$$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-3,3k I_o}{Z_b I_b} = \frac{-3,3k I_e}{Z_b I_b} = \frac{-3,3k(1+\beta) I_b}{Z_b I_b}$$

$$A_v = 0,996$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-I_e}{I_b} \frac{I_b}{I_i} = \frac{-(1+\beta) I_b}{I_b} = \frac{220k}{220k + Z_b}$$

$$A_i = -40,07$$

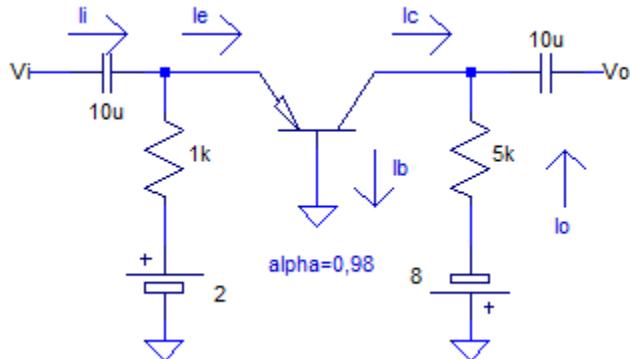4. Tentukan  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $A_v$ ,  $A_i$  !




Jawaban :

Analisis DC :

$$-2 + 1k I_E + V_{EB} = 0$$

$$I_E = \frac{2 - 0,7}{1k} = 1,3mA$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = 20\Omega$$

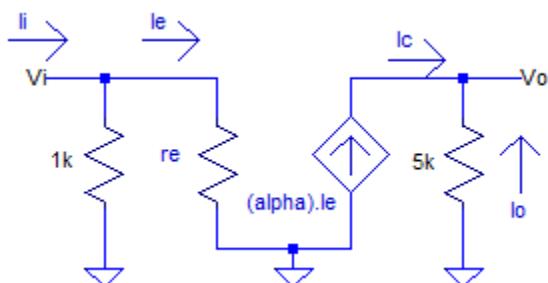


$$Z_i = 1k // r_e = 1k // 20 = 19,61$$

$$Z_o = 5k$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-5kI_o}{I_e r_e} = \frac{5kI_c}{I_e r_e} = \frac{5k\alpha I_e}{I_e r_e} = 245$$


$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{-I_c}{I_i} = \frac{-\alpha I_e}{I_e} \frac{I_e}{I_i} = -\alpha \frac{1k}{1k + r_e} = -0,961$$

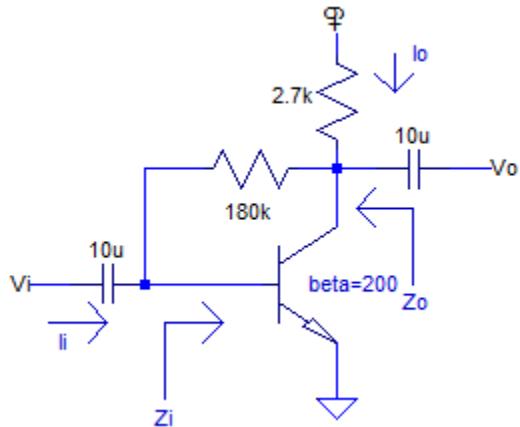5. Tentukan  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $A_v$ ,  $A_i$  !



Jawaban :

Analisis DC :

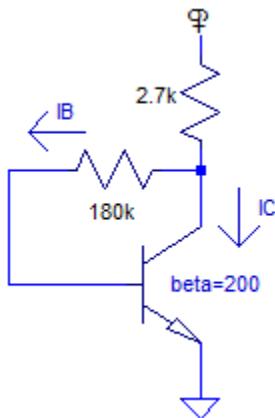

$$-9 + 2,7k(I_B + I_C) + 180kI_B = 0$$


$$-9 + 2,7k(I_B + \beta I_B) + 180kI_B = 0$$

$$I_B = \frac{9}{2,7k(1+\beta)+180k} = 0,0124mA$$

$$I_E = (1+\beta)I_B = 2,503mA$$

$$r_e = \frac{26mV}{I_E} = 10,39\Omega$$

Analisis ac :

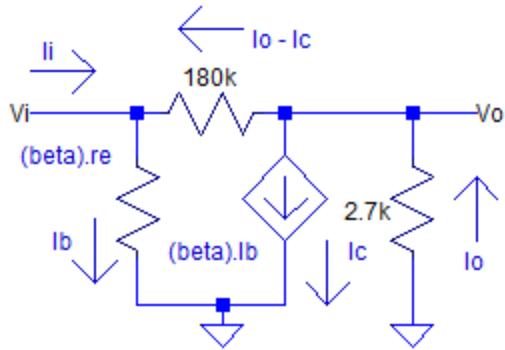

$$2,7kI_o + 180k(I_o - I_c) + \beta r_e I_b = 0$$

$$2,7kI_o + 180k(I_o - \beta I_b) + \beta r_e I_b = 0$$

$$I_o = \frac{(180k\beta - \beta r_e)I_b}{2,7k + 180k} = 197I_b$$

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{I_b \beta r_e}{I_b - (I_o - I_c)} = \frac{I_b \beta r_e}{I_b + \beta I_b - I_o} = \frac{I_b \beta r_e}{I_b + \beta I_b - 197I_b}$$

$$Z_i = \frac{200 \cdot 10,39}{1 + 200 - 197} = 519,5 = 0,5195k$$

$$Z_o = 180k // 2,7k = 2,66k$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{I_o 2,7k}{I_b \beta r_e} = -\frac{197I_b 2,7k}{I_b \cdot 200 \cdot 10,39} = -255,97$$

$$A_i = \frac{I_o}{I_i} = \frac{197I_b}{I_b + \beta I_b - I_o} = \frac{197I_b}{I_b + \beta I_b - 197I_b} = \frac{197}{1 + 200 - 197} = 49,25$$

