

## BAB X ANALISIS SINYAL KECIL FET

FET dapat dibuat rangkaian penguat sinyal kecil untuk penguatan tegangan pada impedansi input sangat tinggi. BJT mengontrol arus collector yang besar dari input arus basis yang lebih kecil sedangkan FET mengontrol output arus drain dari input tegangan gate source yang lebih kecil.

Rangkaian ekivalen ac FET lebih simpel dibandingkan BJT yaitu dengan BJT adalah  $\beta$  sedangkan FET adalah  $g_m$  (transkonduktansi).

### 9.1 Model Sinyal Kecil FET

Tegangan gate ke source mengontrol arus drain source.

$g_m$  = Arus drain source / Tegangan gate source


Persamaan Shockley :

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

$$g_m = g_{mo} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)$$


$$g_{mo} = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|}$$

Grafik  $g_m$

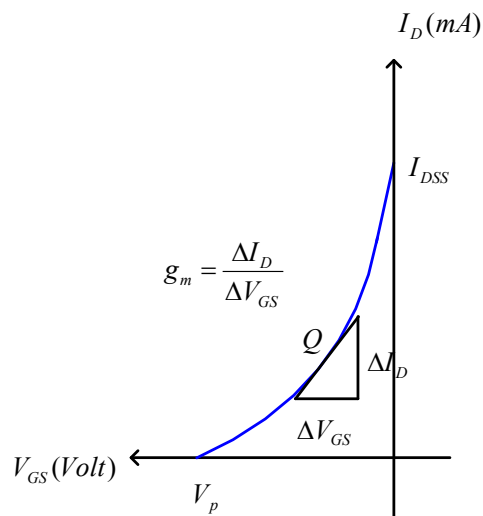


Gambar 9.1 Grafik  $g_m$

Grafik  $g_m$  terhadap  $V_{GS}$

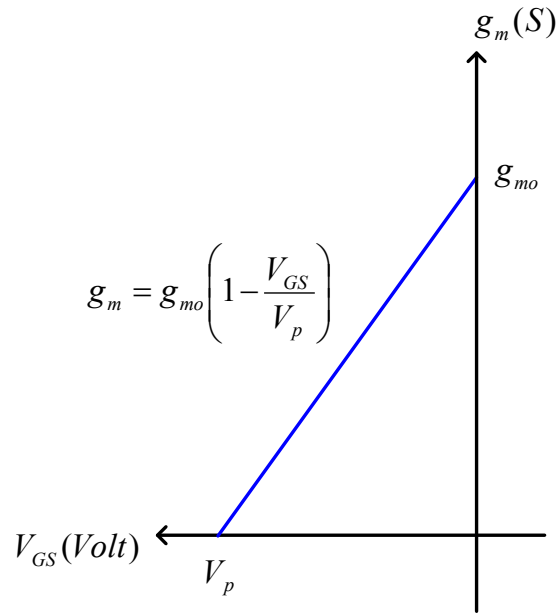

9.2 Grafik  $g_m$  terhadap  $V_{GS}$

Rangkaian Ekuivalen ac FET

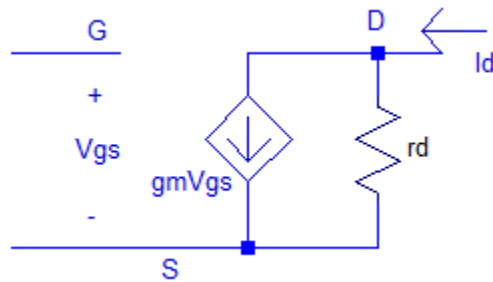

9.3 Ekuivalen ac FET

dimana :

$$r_d = \left. \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \right|_{V_{GS} = \text{konstan}} \rightarrow \text{output resistansi FET}$$

$$r_d = \frac{1}{y_{os}} \rightarrow \text{output konduktansi pada datasheet}$$

$$g_m = y_{fs} \rightarrow \text{nilai pada datasheet (forward transfer admitansi)}$$

*Impedansi Input*

$$Z_i = \infty$$

*Impedansi Output*



$$Z_o = r_d = \frac{1}{y_{os}}$$

*Penguatan Tegangan*

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} r_d}{V_{gs}} = -g_m r_d$$

## 9.2 Dasar Rangkaian JFET
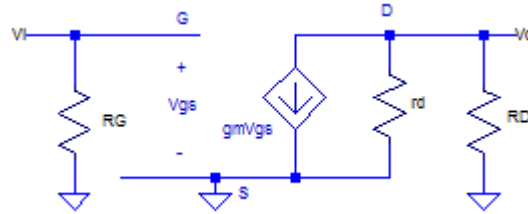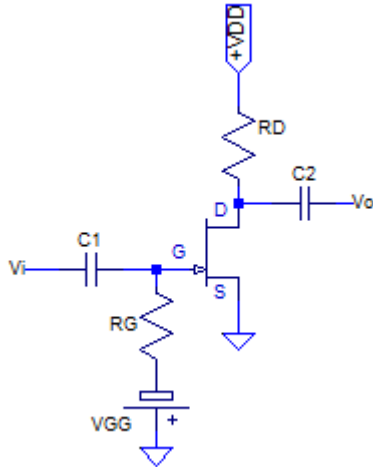
### 9.2.1 Penguat JFET dengan DC Bias Tetap





### 9.4 DC bias tetap

$$Z_i = R_G$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)}{V_{gs}} = -g_m (r_d \parallel R_D)$$
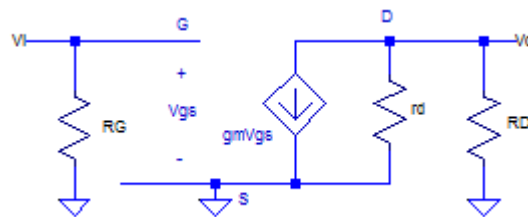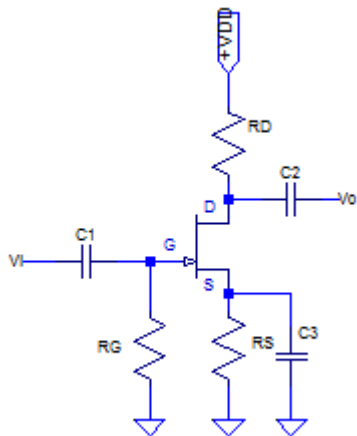
### 9.2.2 Penguat JFET dengan Bias Sendiri





### 9.5 Bias sendiri

$$Z_i = R_G$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)}{V_{gs}} = -g_m (r_d \parallel R_D)$$
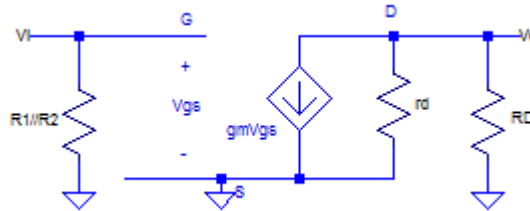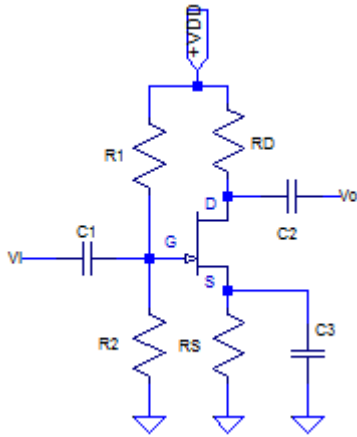
### 9.2.3 Penguat JFET dengan Pembagi Tegangan





9.6 Pembagi tegangan

$$Z_i = R_1 \parallel R_2$$

$$Z_o = r_d \parallel R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} (r_d \parallel R_D)}{V_{gs}} = -g_m (r_d \parallel R_D)$$
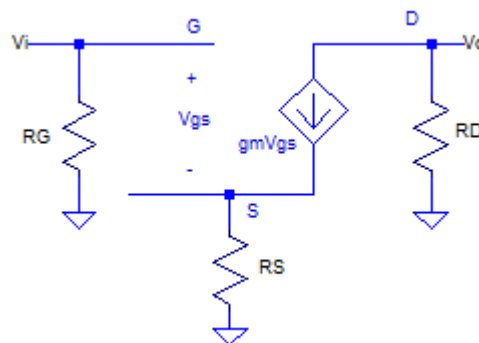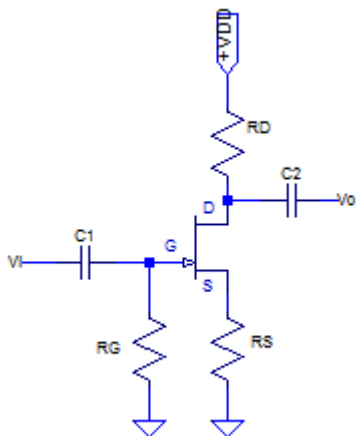
### 9.2.4 Penguat JFET dengan Resistansi Source (abaikan rd)




9.7 Resistansi source

$$Z_i = R_G$$

$$Z_o = R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} R_D}{V_{gs} + g_m V_{gs} R_s} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_s}$$

Asumsi  $r_d$  ada

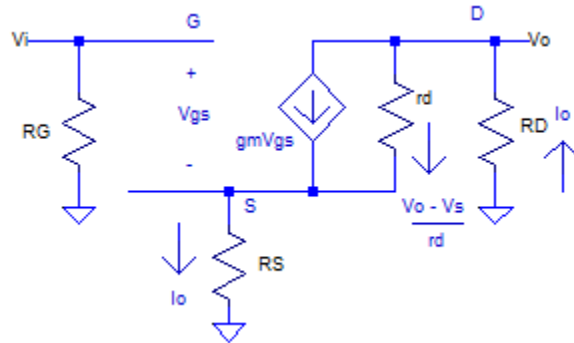

9.8 Resistansi *source* dengan  $r_d$

$$Z_i = R_G$$

$$Z_o = R_D \parallel (r_d + R_s)$$




$$I_o = g_m V_{gs} + \frac{V_o - V_s}{r_d} = g_m V_{gs} + \frac{-I_o R_D - I_o R_s}{r_d} = g_m (V_i - V_s) + \frac{-I_o R_D - I_o R_s}{r_d}$$

$$I_o = g_m (V_i - I_o R_s) + \frac{-I_o R_D - I_o R_s}{r_d} \Rightarrow I_o = \frac{g_m V_i}{1 + g_m R_s + \frac{R_D + R_s}{r_d}}$$

$$V_o = -I_o R_D = \frac{-g_m R_D V_i}{1 + g_m R_s + \frac{R_D + R_s}{r_d}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_s + \frac{R_D + R_s}{r_d}}$$
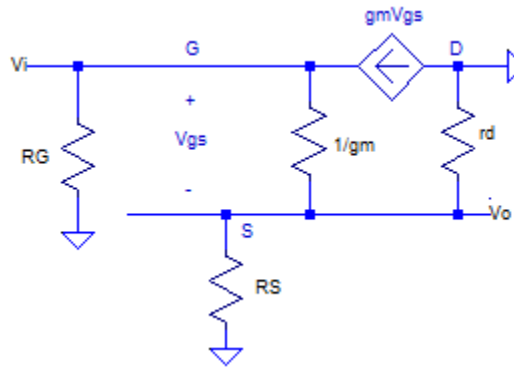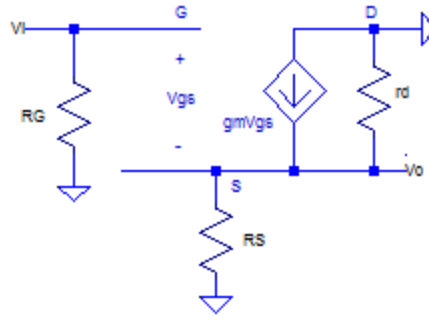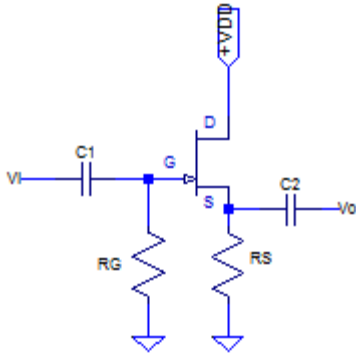
### 9.2.5 Penguat JFET Common Drain (Source Follower)



9.9 Common drain (source follower)

$$Z_i = R_G$$



$$Z_o = R_s \parallel r_d \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$V_i = V_{gs} + V_o \Rightarrow V_{gs} = V_i - V_o$$

$$V_o = g_m V_{gs} (r_d \parallel R_s) = g_m (V_i - V_o) (r_d \parallel R_s)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m (r_d \parallel R_s)}{1 + g_m (r_d \parallel R_s)}$$
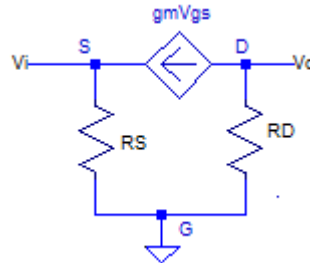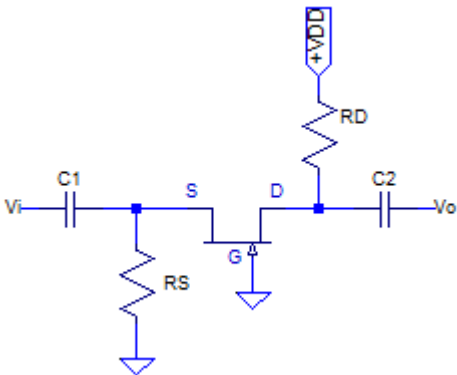
### 9.2.6 Penguat JFET Common Gate (abaikan $r_d$ )





9.10 Common gate

$$Z_i = R_S$$

$$Z_o = R_D$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} R_D}{-V_{gs}} = g_m R_D$$

Asumsi  $r_d$  ada

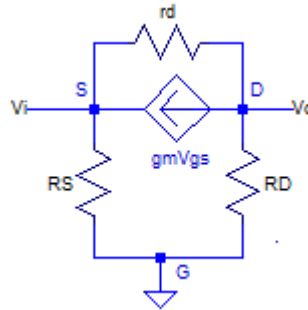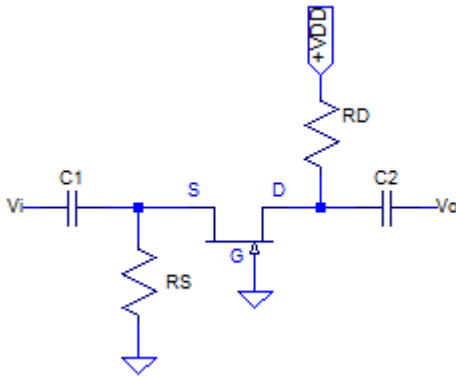


### 9.11 Common gate dengan $r_d$

$$Z_i = R_S // \frac{1}{g_m}$$

$$Z_o = R_D // r_d \quad 1$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = g_m (R_D // r_d)$$

Penyelesaian :

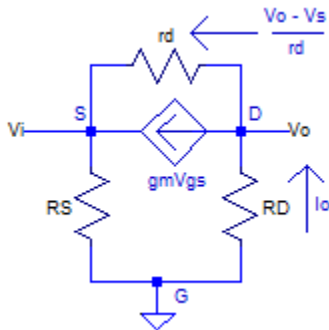


$$V_i = -V_{gs}$$

$$V_o = -I_o R_D$$

$$I_o = g_m V_{gs} + \frac{V_o - V_i}{r_d} \Rightarrow -\frac{V_o}{R_D} = g_m V_i + \frac{V_o - V_i}{r_d}$$
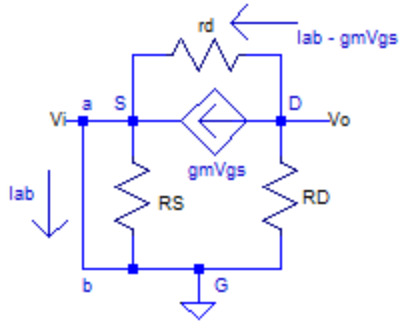
$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m + 1/r_d}{1/R_D + 1/r_d} = \left( g_m + 1/r_d \right) (R_D // r_d) \approx g_m (R_D // r_d)$$



$$V_{ab} = V_i = -V_{gs}$$



$$I_{ab} = I_{sc}$$

$$I_{sc} R_D + r_d (I_{sc} - g_m V_{gs}) = 0 \Rightarrow I_{sc} = \frac{g_m V_{gs} r_d}{R_D + r_d}$$

$$R_{th} = \frac{V_{ab}}{I_{sc}} = -\frac{(R_D + r_d)}{r_d} \frac{1}{g_m} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$Z_i \approx R_s // R_{th} \approx R_s // \frac{1}{g_m}$$

### 9.3 Penguat e MOSFET

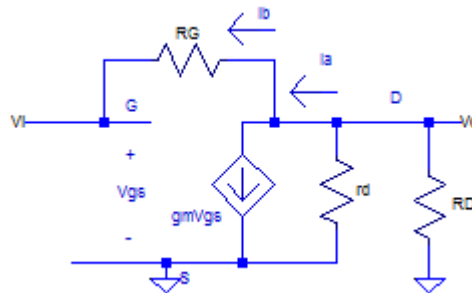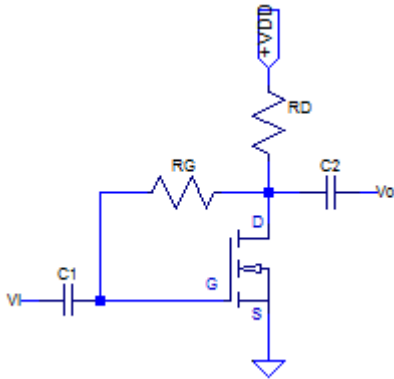

9.12 e MOSFET

$$I_a = I_b + g_m V_{gs} = \frac{V_o - V_i}{R_G} + g_m V_{gs}$$

$$V_o = -i(R_D // r_d) = -\left(\frac{V_o - V_i}{R_G} + g_m V_{gs}\right)(R_D // r_d) = -\left(\frac{V_o - V_i}{R_G} + g_m V_i\right)(R_D // r_d)$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\left(\frac{1}{R_G} - g_m\right)(R_D // r_d)}{1 + \frac{R_D // r_d}{R_G}} = \frac{(1 - g_m R_G)(R_D // r_d)}{R_G + R_D // r_d}$$

Impedansi Input



$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{V_i}{\frac{V_i - V_o}{R_G}} = \frac{V_i}{\frac{V_i - A_v V_i}{R_G}} = \frac{R_G}{1 - A_v}$$

*Impedansi Output*

$$Z_o = R_D // r_d // R_G$$


$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{gs}}$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$


$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{gs}} = 2k(V_{GS} - V_T) \Rightarrow k = 0,3mA/V^2$$

**Latihan Soal :**

1. Tentukan  $A_v$

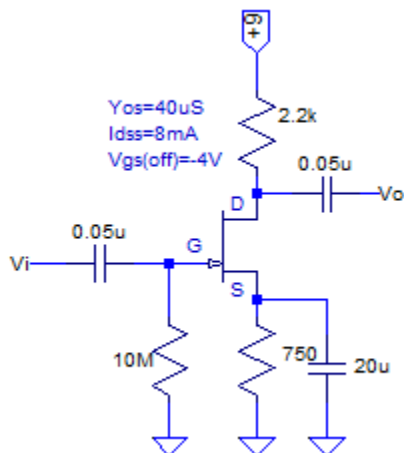


Jawaban :

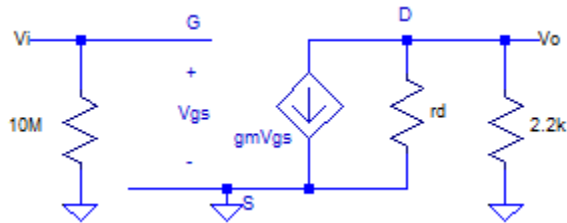

$$g_m = g_{m0} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$$

$V_{GS}$  dicari dengan analisis DC :

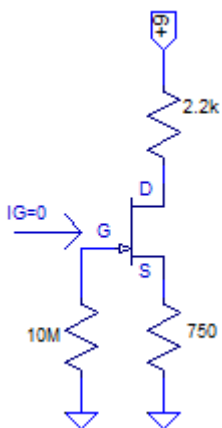

$$I_G = 0$$

$$V_{1M} = 1M \cdot I_G = 0$$

$$+V_{GS} + 750I_S = 0 \Rightarrow V_{GS} = -0,75kI_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 8mA \left( 1 - \frac{0,75kI_D}{4} \right)^2$$

$$0,0352I_D^2 - 0,5I_D + 1 = 0$$

Rumus ABC :

$$I_{D1,2} = \frac{0,5 \pm \sqrt{0,5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0,0352}}{2 \cdot 0,0352} = \frac{0,5 \pm 0,331}{0,0704}$$

$$I_{D1} = 11,804mA \Rightarrow V_{GS} = -0,75kI_D = -8,853V$$

$$I_{D2} = 2,4mA \Rightarrow V_{GS} = -0,75kI_D = -1,8V$$


$V_{GS} = -8,853V$  tidak mungkin karena  $V_{GS(off)} = -4V$

Analisis ac :

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_p|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) = \frac{2.8mA}{|-4|} \left(1 - \frac{-1.8}{-4}\right) = 2.2mS$$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} (r_d // 2.2k)}{V_{gs}} = -g_m (r_d // 2.2k) = -2.2(25k // 2.2k) = -4.45$$

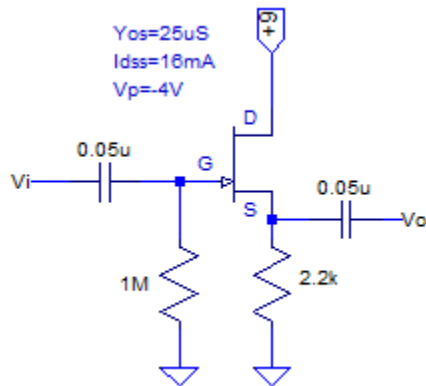2. Tentukan penguatan tegangan, impedansi input, dan impedansi output !



Jawaban :

Analisis DC :

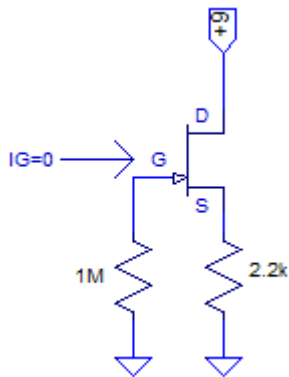

$$I_G = 0$$

$$V_{1M} = 1M \cdot I_G = 0$$

$$V_{GS} + 2.2kI_S = 0$$

$$V_{GS} = -2.2kI_D$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 16mA \left(1 - \frac{-2.2kI_D}{-4}\right)^2$$

$$0.3025I_D^2 - 1.1625I_D + 1 = 0$$

Rumus ABC :


$$I_{D1,2} = \frac{1.1625 \pm \sqrt{1.1625^2 - 4 \cdot 1.0 \cdot 0.3025}}{2 \cdot 0.3025} = \frac{1.1625 \pm 0.376}{0.605}$$

$$I_{D1} = 2.543mA \Rightarrow V_{GS} = -2.2kI_D = -5.5946V$$

$$I_{D2} = 1.3mA \Rightarrow V_{GS} = -2.2kI_D = -2.6V$$

$V_{GS} = -5.594V$  tidak mungkin karena  $V_{GS(off)} = -4V$


Analisis ac :

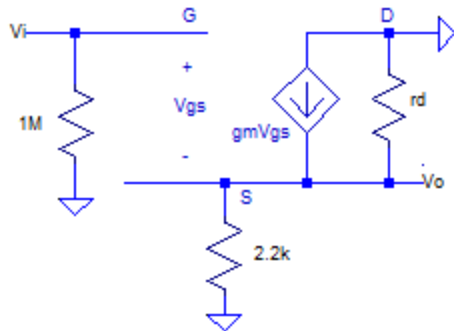

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{2.16mA}{|-4|} \left( 1 - \frac{2,86}{4} \right) = 2,28mS$$


$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m V_{gs} (r_d // 2,2k)}{V_{gs} + g_m V_{gs} (r_d // 2,2k)} = \frac{2,28(40k // 2,2k)}{1 + 2,28(40k // 2,2k)} = 0,826$$

3. Tentukan  $V_o$

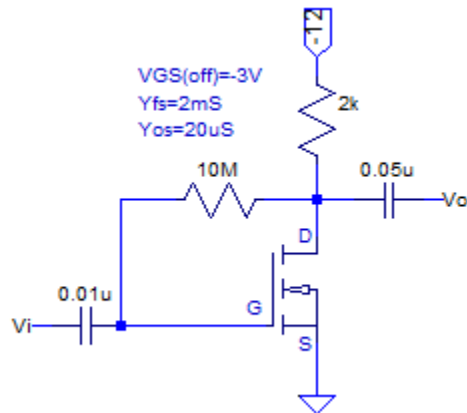

Jawaban :

Analisis DC :

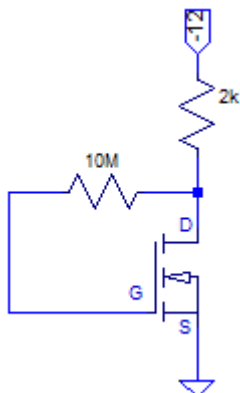

$$I_G = 0$$

$$V_{10M} = 10M \cdot I_G = 0$$

$$V_{GS} = V_{DS}$$

$$+12 - 2kI_D + V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = -12 + 2kI_D \Rightarrow I_D = \frac{V_{GS} + 12}{2k}$$

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$\frac{V_{GS} + 12}{2k} = 0,3(V_{GS} + 3)^2$$

$$V_{GS}^2 + 4,33V_{GS} - 11 = 0$$

Rumus ABC :

$$V_{GS1,2} = \frac{-4,33 \pm \sqrt{4,33^2 + 4 \cdot 11 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-4,33 \pm 7,92}{2}$$

$$V_{GS1} = 1,795V$$

$$V_{GS2} = -6,125V$$

$V_{GS} = -1,79V$  tidak mungkin karena e-MOSFET kanal P harus nilainya negatif.

$$g_m = 2k(V_{GS} - V_T) = 2 \cdot 0,3(-6,125 + 3) = -1,875$$

$$r_d = \frac{1}{y_{os}} = 50k$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1 - g_m R_G) r_d // R_D}{R_G + r_d // R_D} = 3,6$$